

1. **Apa itu Sistem Minimum?**

Sistem minimum Mikrokontroler adalah rangkaian elektronika yang terdiri dari komponen dasar yang dibutuhkan oleh suatu uC untuk dapat berfungsi dengan baik. Sistem minimum ini dapat dihubungkan dengan rangkaian lain untuk menjalankan fungsi tertentu.

2. **Komponen apa saja yang harus ada pada Sistem Minimum?**

- Mikrokontroler ATmega 328P
- Power Supply 5V
- Kristal/Osilator
- ISP (In-System Programmable)
- Push Button
- Resistor
- Kapasitor
- LED