# Modul 6 - LM35 dan 4N35



Mata Kuliah : Interface, Peripheral, dan Komunikasi

Kode Dosen : AJR

Kelas : D3TK-43-02

Anggota Kelompok:

1. Fahmy Ardi Pratama Purtra 6702190026

2. Rani Deliana 6702190048

# PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI KOMPUTER FAKULTAS ILMU TERAPAN UNIVERSITAS TELKOM BANDUNG 2021

# A. Tujuan

Maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah :

- Mahasiswa mampu menggunakan pin-pin pada mikrokontroler dalam mengendalikan LM35 dan 4N35
- 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus tertentu dengan LM35 dan 4N35 dalam mikrokontroler.

# B. Alat dan Bahan

Peralatan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah :

- 1. 1 buah Arduino Uno R3 + Kabel USB
- 2. Jumper + header Secukupnya
- 3. 7 buah Resistor 330 Ohm (optional)
- 4. 3 buah LED (optional)
- 5. 1 buah potensio
- 6. 1 buah Protoboard
- 7. 1 bush LCD 16x2
- 8. 1 buah pin header 16x1
- 9. 1 buah IC Shift register 4094
- 10. 1 keypad 3x4
- 11. 1 seven segmen katoda
- 12. 1 buzzer
- 13. 1 push button
- 14. 1 dot matrix
- 15. 2 Resistor 33 K
- 16. 1 LM35
- 17. 1 4N35

# C. Teori dasar LM35



- a. Power Supply : -0.2 5 volt.
- b. Input: Tegangan.
- c. Output: Tegangan.
- d. Tegangan Max : 5 V.

temp = (5.0 \* analogRead(tempPin) \* 100.0) / 1024;

Namun, hal ini tidak menghasilkan resolusi tinggi. Hal ini dapat dengan mudah dihindari, LM35 hanya menghasilkan tegangan 0-1 V. ADC menggunakan 5V sebagai nilai tertinggi. Ini membuang-buang 80% dari kisaran mungkin. Jika mengubah Aref ke 1.1V, sehingga mendapatkan resolusi tertinggi.

Persamaan asli berasal dari mengambil pembacaan, menemukan apa yang persentase kisaran (1024) itu, mengalikan bahwa dengan kisaran sendiri (Aref, atau 5000 mV), dan membaginya dengan sepuluh (10 mV per derajat Celcius, sesuai datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf)

Namun, jika Anda menggunakan 1.1V sebagai Aref, persamaan akan berubah. Jika anda membagi 1.1V lebih 1024, masing-masing langkah dalam pembacaan analog adalah sama dengan sekitar 0.001074V = 1,0742 mV. Jika 10mV sama dengan 1 derajat Celcius,  $10 / 1,0742 = \sim 9.31$ . Jadi, untuk setiap perubahan dari 9.31 dalam pembacaan analog, ada satu derajat perubahan suhu.

Untuk mengubah Aref ke 1.1V, gunakan perintah "analogReference (INTERNAL);"

#### 4N35



a. Power Supply: 400W 35VDC.


b. Input: Analog dan tegangan.

c. Output: Tegangan.

d. Tegangan bernilai 1,5 volt dan nilai inputnya mempunyai tegangan yang tinggi.


#### D. Hasil Percobaan

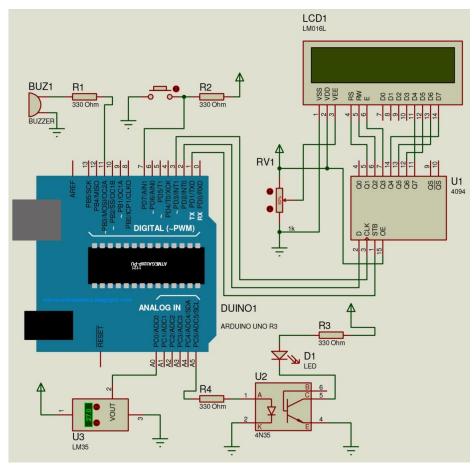A. Buat rangkaian sesuai dengan skematik berikut :



Catatan : ditambahkan hambatan 330 Ohm pada input LED + pada kaki 15 LCD, dan kaki 16 diground.

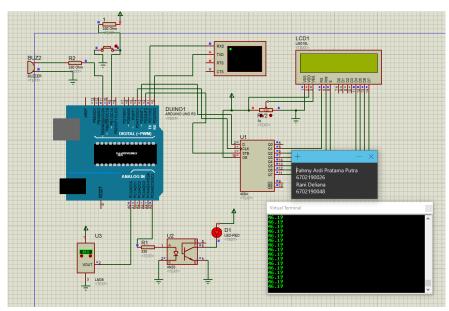- B. Percobaan dalam praktikum
- 1. LM35 Serial
  - a. Tuliskan program dibawah ini pada software Arduino dan upload keboard Arduino Uno R3 :




b. Lakukan modifikasi pada rangkaian diatas dan berikan komentar pada setiap line program diatas.

```
float tempC;
int reading; // variable untuk menyimpan nilai input int
tempPin = 0; // variable untuk menyimpan nilai input
void setup()
{
   analogReference(INTERNAL); // mengubah tegangan referensi ke
internal, 1.1 volt} void loop() {
   reading = analogRead(tempPin); // membaca pin masukan
tempC = reading / 9.31;
}
```

#### 2. 4N35

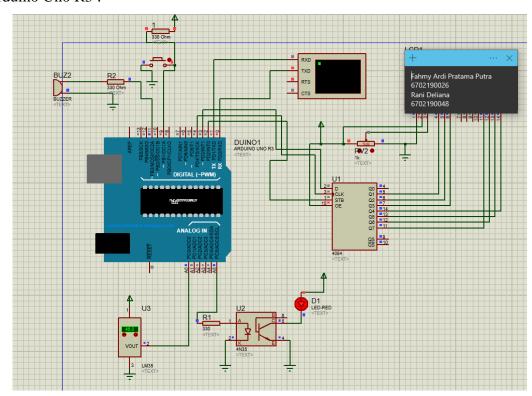a. Tuliskan program dibawah ini pada software *Arduino* dan upload keboard Arduino Uno R3:



b. Lakukan modifikasi pada rangkaian diatas dan berikan komentar pada setiap line program diatas.

```
int led = A5; // variable untuk menyimpan nilai input di pin A5
void setup() { //system awal
pinMode(led, OUTPUT); //led sebagai output
}
void loop() { // Sistem utama yang akan terus mengulang
digitalWrite(led, HIGH); //Led akan dalam keadaan high
delay(1000); delay dalam waktu(millisecond)
digitalWrite(led, LOW); Led akan dalam keadaan Low
delay(1000); delay dalam waktu(millisecond)
}
```

#### C. Kasus Percobaan

- a) Buat sebuah aplikasi dengan menggunakan 1 push button, 1 LM35, 4N35,
- b) LED (posisi port dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan)
- c) Terdapat kendali on/off, PWM dan delay dan shift register,
- d) Terdapat interface analog dan digital
- e) Catat skematik beserta pin/port yang digunakan, dan program yang dibuat pada kasus diatas dan perlihatkan pada assisten

# f) Kasusnya:

- I. Push button ditekan pertama kali untuk merekam data suhu yang dihasilkan LM35 dan ditunjukkan dalam LCD dan serial monitor.
- II. Push button ditekan kedua kali untuk menunjukkan hasil rekaman dalam bentuk keluaran serial monitor dan LCD.
- III. Push button ditekan ketiga kali untuk menghapus semua rekaman dalam EEPROM diakhiri dengan bunyi buzzer pada akhir penghapusan .
- IV. Push button ditekan keempat kali untuk melaksanakan LED fading dan variasi (bisa kelap-kelip)
- V. Push button ditekan kelima kali kembali ke kasus 1 Penjelasannya ada pada video.

## E. Kesimpulan

Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu mampu menyelesaikan kasus-kasus yang ada yaitu mampu menggunakan LM35 serta fungsi button untuk merekan data suhu yang dihasilkan LM35 dan ditunjukkan dalam LCD dan serial monitor.

## F. Link Video Kegiatan praktikum